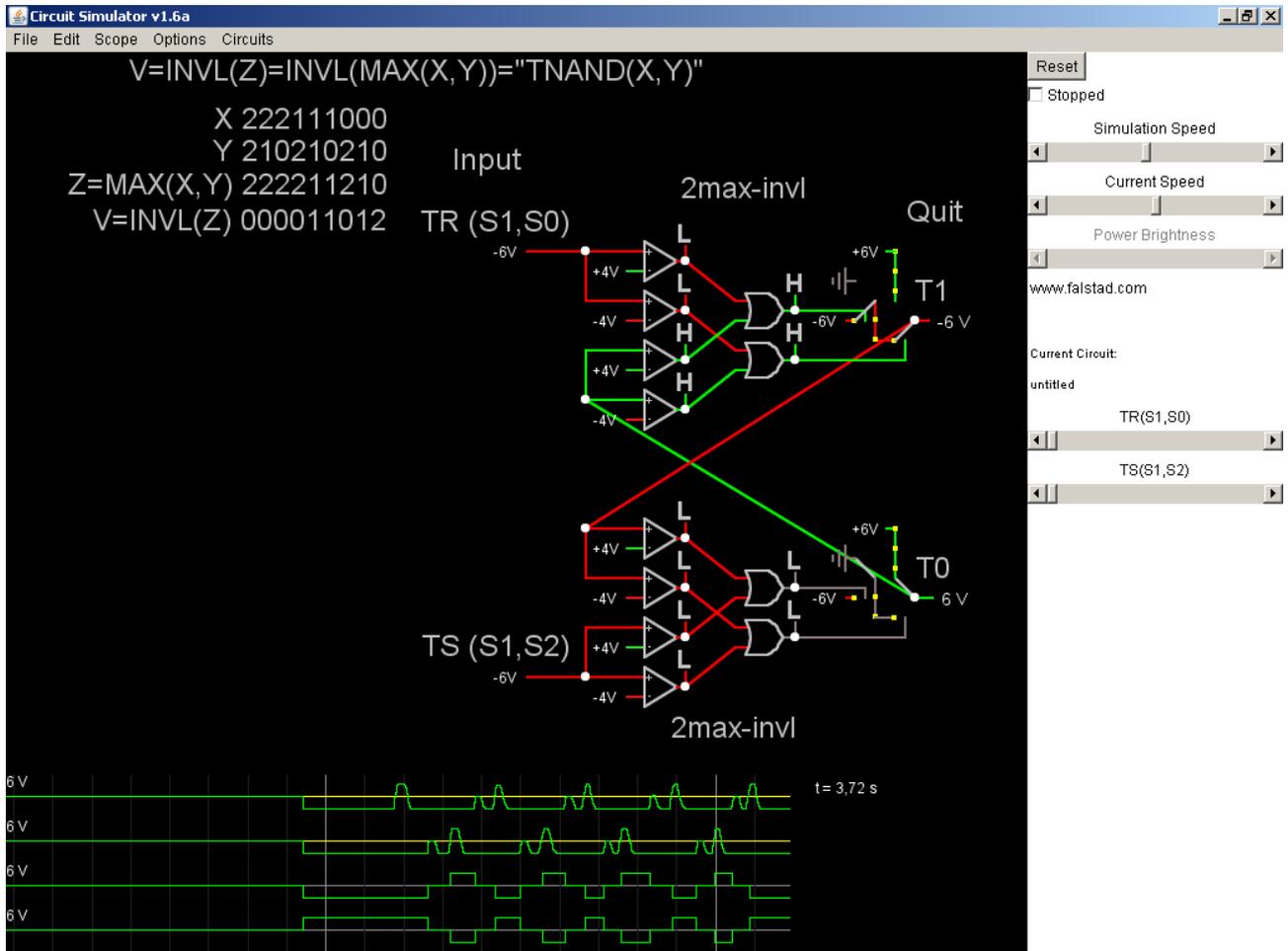


Троичный трёхуровневый (3LCT) RS1S2-триггер 2x2MAX-INVL



Снимок модели троичного трёхуровневого (3LCT) RS1S2-триггера 2x2MAX-INVL в симуляторе электронных схем Circuit Simulator v1.6a.