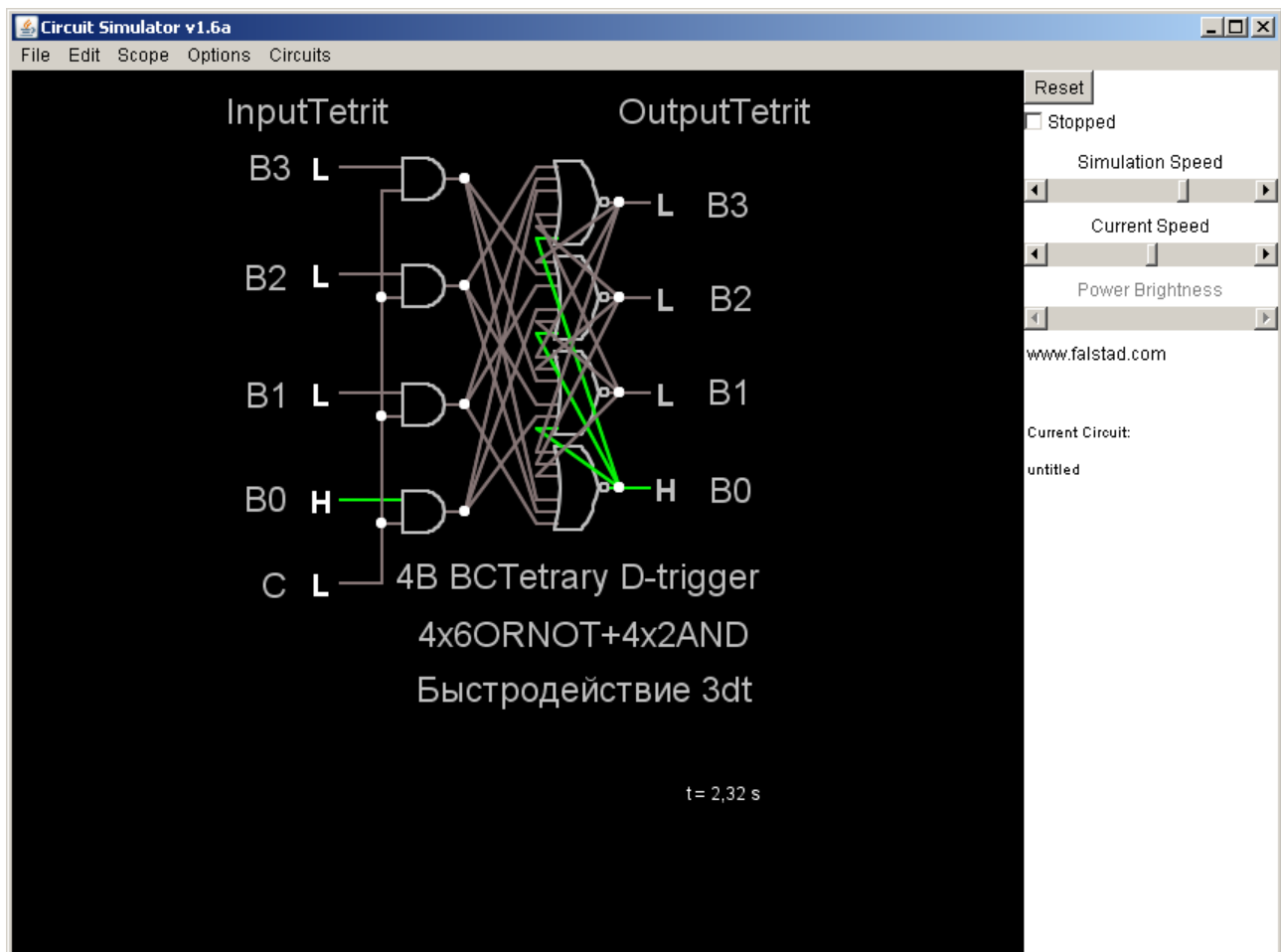


Четверичный четырёхбитный (4В BCТetry) одноступенчатый D-триггер 4x6ORNOT+4x2AND



Снимок модели четверичного четырёхбитного (4В BCТetry) одноступенчатого D-триггера 4x6ORNOT+4x2AND в логическом симуляторе CircuitSimulator v1.6a.

Код модели четверичного четырёхбитного (4В BCТetry) одноступенчатого D-триггера 4x6ORNOT+4x2AND в логическом симуляторе CircuitSimulator v1.6a:
<http://andserkul.narod.ru/4BBCetraDtrig-4x6ORNOT4x2AND-.txt>